
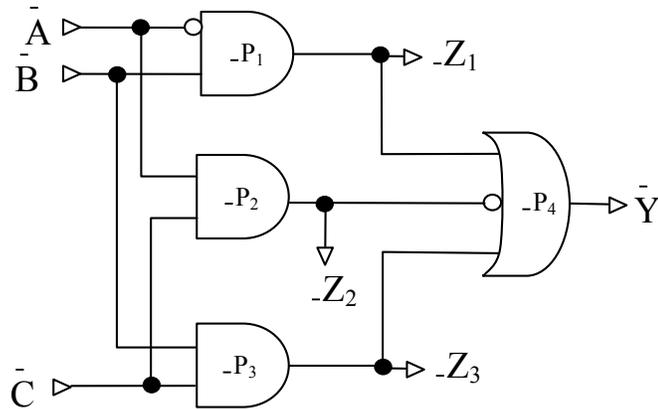


Laboratorio del 10/11/2010 - Soluzioni

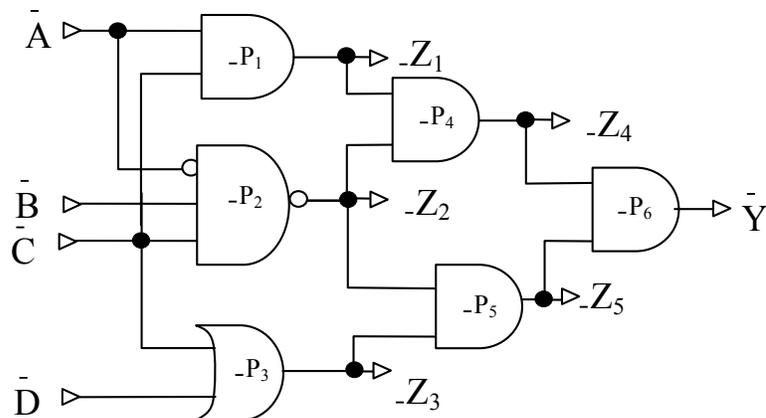1. Ricavare la forma tabellare , la prima forma canonica e la forma algebrica del seguente circuito semplificando dove possibile.



2. Ricavare la forma tabellare , la prima forma canonica e la forma algebrica del seguente circuito semplificando dove possibile.



3. Data la seguente tabella di verità, ricavare la forma tabellare , il circuito equivalente, la prima e la seconda forma canonica semplificando dove possibile.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1